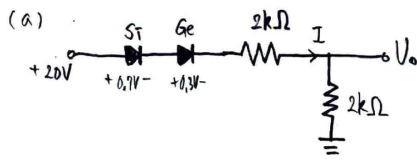


전자회로 1차 과제

과목명	전자회로[A]
학번	23T1022
이름	이학민
제출일	2023.10.17.

1. 다음 회로에서 출력 V_o 를 구하라. (단, S_T 는 $0.7V$, G_C 는 $0.3V$ 에서 컷오프)



두 다이오드는 도통되므로 각각 $0.7V$, $0.3V$ 의 전압을 갖는다.

$$\therefore 20 - 0.7 - 0.3 - 2kI - 2kI = 0 \quad (KVL)$$


$$4kI = 19$$

$$I = 4.75 \text{ [mA]}$$

$$V_o = 2kI = 2k \times 4.75 \text{ m} = 9.5 \text{ [V]}$$

$$V_o = 9.5 \text{ [V]}$$

(b)

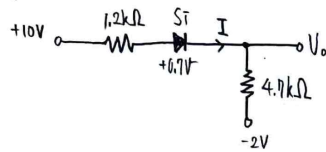

다이오드는 도통되므로 $0.7V$ 의 전압을 갖는다.

$$10 - 1.2kI - 0.7 - 4.7kI = -2 \quad (KVL)$$



$$5.9kI = 11.3$$

$$I = 1.915 \text{ [mA]}$$

$$V_o = -2 + 4.7k \times 1.915 \text{ m} = 7.001 \text{ [V]}$$

$$V_o = 7.001 \text{ [V]}$$

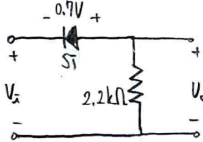
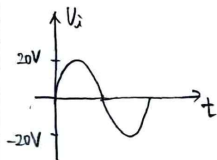
2. 다음 회로에서 입력 V_i 가 그림과 같을 때, 출력 V_o 를 V_i 의 함수식으로 나타내라.




$V_i < -0.7V$ 일때 다이오드가 도통된다. 도통시 다이오드는 $0.7V$ 의 전압을 가지므로 V_o 는 다음과 같다.

$$\therefore \begin{cases} V_i < -0.7 : V_o = V_i + 0.7 \text{ [V]} \\ V_i > -0.7 : V_o = 0 \text{ [V]} \end{cases}$$

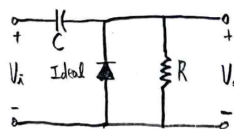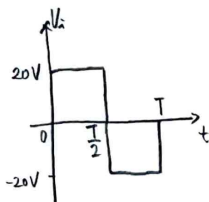3. 다음 회로에서 입력 V_i 가 그림과 같을 때, 출력 V_o 를 시간 축의 파로평면에 그려라.




$$(1) 0 \leq t < \frac{T}{2}$$

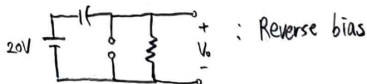

: Reverse bias


$$(2) \frac{T}{2} \leq t < T$$

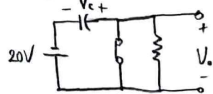

: $V_o = 0$

$$-20 + V_c = 0 \quad \therefore V_c = 20 \text{ [V]} \text{로 충전됨}$$

$$(3) T \leq t < \frac{3T}{2}$$

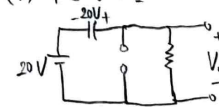


$$: V_o = V_i + V_c = 20 + 20 = 40 \text{ [V]}$$


$$(4) \frac{3T}{2} \leq t < 2T$$


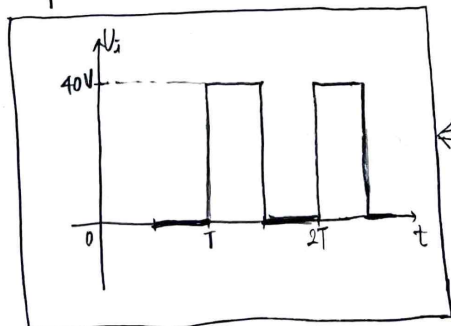
$$: V_o = V_i + V_c = -20 + 20 = 0 \text{ [V]}$$



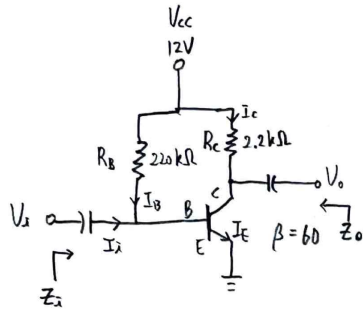4. 다음 고정 바이어스 회로에서 DC 분석을 통해서 g_m 를 구하고, 소신호 분석을 통해서 Z_i, Z_o, A_v 를 구하라. (단, r_o 는 무시하라.)



① DC 분석

$$B-E \text{ loop: } V_{cc} - R_B I_B - V_{BE} = 0$$


$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{220k} = 0.051 \text{ [mA]}$$

$$I_C = \beta I_B = 60 \times 0.051 \text{ mA} = 3.06 \text{ [mA]}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{3.06 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.1177 \text{ [S]}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{60}{0.1177} = 509.7706 \text{ [}\Omega\text{]}$$

② 소신호 분석

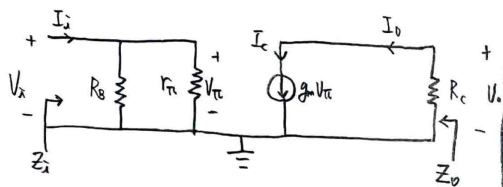


$$(1) Z_i = R_B \parallel r_\pi = \frac{220k \times 509.7706}{220k + 509.7706} = 508.5921 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$(2) Z_o = R_C = 2.2 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

$$(3) A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_C R_C}{V_{be}} = \frac{-g_m R_C}{1} = -g_m R_C = 0.1177 \times 2.2k = 258.94 \approx 259$$

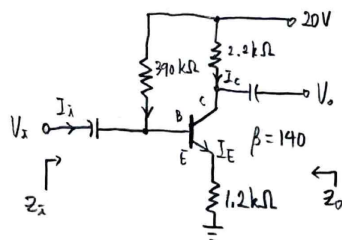5. 다음 이미터 안정화 바이어스 회로에서 DC 분석을 통해서 g_m 를 구하고, 소신호 분석을 통해서 Z_i, Z_o, A_v 를 구하라. (단, r_o 는 무시하라)



① DC 분석

$$B-E \text{ loop: } 20 - 390k I_B - V_{BE} - 1.2k I_E = 0$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$20 = I_B \times 390k + 0.7 + 141 \times 1.2k \times I_B$$


$$I_B = \frac{20 - 0.7}{390k + 141 \times 1.2k} = 0.0345 \text{ [mA]}$$

$$I_C = \beta I_B = 140 \times 0.0345 \text{ mA} = 4.83 \text{ [mA]}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{4.83 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.1858 \text{ [S]}$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{140}{0.1858} = 753.4984 \text{ [}\Omega\text{]}$$

② 소신호 분석

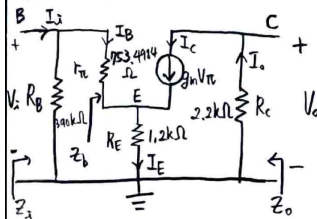


$$(1) Z_i = R_B \parallel Z_b = \frac{390k \times 169.953k}{390k + 169.953k} = 118.3701 \text{ [}\Omega\text{]}$$

$$(\because Z_b = r_\pi + (\beta + 1) R_E = 753.4984 + 141 \times 1.2k = 169.953 \text{ [k}\Omega\text{]})$$

$$(2) Z_o = R_C = 2.2 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

$$(3) A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} = - \frac{0.1858 \times 2.2k}{1 + 0.1858 \times 1.2k} = -1.825$$

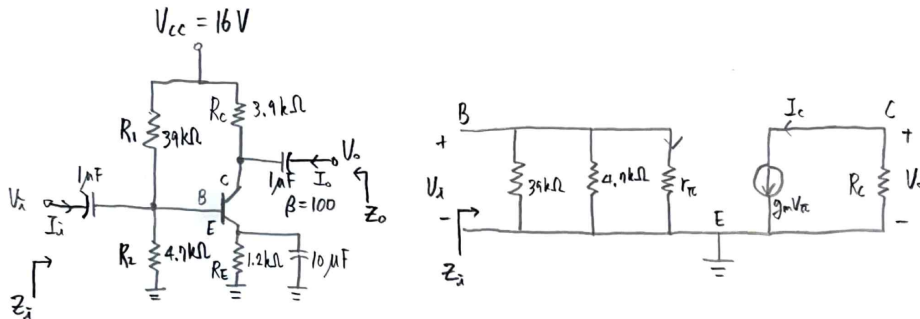- b. 다음 전압배분기 바이어스 회로에서 DC 분석을 통해서 g_m 을 구하고, 소신호 분석을 통해서 Z_i, Z_o, A_v 을 구하라. (단, r_o 는 무시하라.)



① DC 분석

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = \frac{4.7k}{39k + 4.7k} \times 16 = 1.721 [V]$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{39k \times 4.7k}{39k + 4.7k} = 4.19 [k\Omega]$$

$$I_B = \frac{V_B - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{1.721 - 0.7}{4.19k + 101 \times 1.2k} = 0.0081 [mA]$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 0.0081 m = 0.81 [mA]$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.81m}{26m} = 0.031 [S]$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = 3.226 [k\Omega]$$

② 소신호 분석

$$(1) Z_i = 39k \parallel 4.7k \parallel 3.226k = 4.195k \parallel 3.226k = 1.824 [k\Omega]$$

$$(2) Z_o = R_C = 3.9 [k\Omega]$$

$$(3) A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m R_C = -0.031 \times 3.9k = -120.9 \approx -121$$