

# 전력공학1 Summary

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} \{ \sin(x+y) + \sin(x-y) \}$$

$$\cos x \sin y = \frac{1}{2} \{ \sin(x+y) - \sin(x-y) \}$$


$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} \{ \cos(x+y) + \cos(x-y) \}$$

$$\sin x \sin y = -\frac{1}{2} \{ \cos(x+y) - \cos(x-y) \}$$

$$P_{RLC}(t) = \underbrace{VI_R \{1 + \cos[2(\omega t + \delta)]\}}_{P_R(t)} + \underbrace{VI_X \sin[2(\omega t + \delta)]}_{P_X(t)} [W]$$

Average Power :  $VI_{RLC} \cos(\delta - \beta)$

$$S = VI^*$$

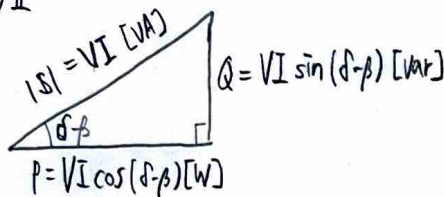

## Network Equations

$$YV = I$$

Y bus matrix로 표현  
<상전압>

3상에서는 선간전압을  
기본으로 사용  
<선간전압>

$$\begin{cases} E_{an} = E \angle 0^\circ \\ E_{bn} = E \angle -120^\circ \\ E_{cn} = E \angle -240^\circ = E \angle 120^\circ \end{cases} \quad \begin{cases} E_{ab} = E\sqrt{3} \angle 30^\circ \\ E_{bc} = E\sqrt{3} \angle -90^\circ \\ E_{ca} = E\sqrt{3} \angle -210^\circ = E\sqrt{3} \angle 150^\circ \end{cases}$$

선간전압은 상전압보다 크기는  $\sqrt{3}$ 배 크고  
위상은  $30^\circ$  앞선다.

<선전류 = Y부하전류(상전류)>

$$I_a = I_{AB} - I_{CA} = \sqrt{3} I_{AB} \angle -30^\circ$$

$$I_b = I_{BC} - I_{AB} = \sqrt{3} I_{BC} \angle -30^\circ$$

$$I_c = I_{CA} - I_{BC} = \sqrt{3} I_{CA} \angle -30^\circ$$

$I_{AB}$

$I_{BC}$

$I_{CA}$

$$Z_\Delta = 3Z_Y$$

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

선전류는  $\Delta$ 부하전류보다 크기는  $\sqrt{3}$ 배 크고  
위상은  $30^\circ$  뒤진다.

$$P_{3\phi}(t) = P_{3\phi} = 3V_{LN} I_L \cos(\delta - \beta) = \sqrt{3} V_{LL} I_L \cos(\delta - \beta) [W]$$

$$\alpha_t = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\text{if } \alpha_t = e^{j\theta} \rightarrow \alpha_t = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

## Per-Unit System

$$S_{base 1\phi} = P_{base 1\phi} = Q_{base 1\phi}$$

$$I_{base} = \frac{S_{base 1\phi}}{V_{base LN}}, \quad Z_{base} = \frac{V_{base LN}^2}{S_{base 1\phi}}$$

$$Z_{pu, new} = \frac{Z_{actual}}{Z_{base new}} = \frac{Z_{pu, old} \cdot Z_{base old}}{Z_{base new}}$$

$$= Z_{pu, old} \left( \frac{V_{base old}^2}{S_{base old}} \right) \left( \frac{S_{base new}}{V_{base new}^2} \right)$$



$$= Z_{pu, old} \left( \frac{V_{base old}}{V_{base new}} \right)^2 \left( \frac{S_{base new}}{S_{base old}} \right)$$

$$S_{base 3\phi} = 3 \cdot S_{base 1\phi} = P_{base 3\phi} = Q_{base 3\phi}$$

$$V_{base LN} = \frac{V_{base LL}}{\sqrt{3}}$$

$$I_{base} = \frac{S_{base 1\phi}}{V_{base LN}} = \frac{S_{base 3\phi}}{\sqrt{3} V_{base LL}}$$
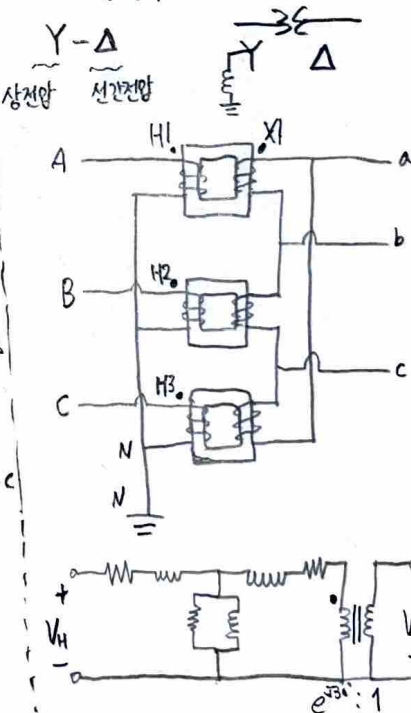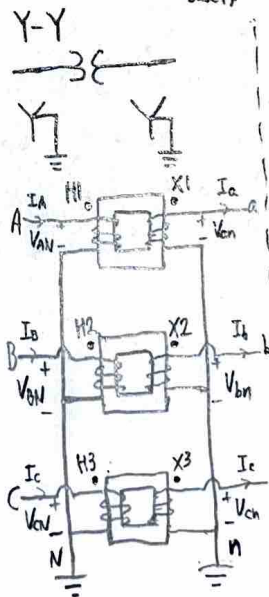
$$Z_{base} = \frac{V_{base LN}^2}{S_{base 1\phi}} = \frac{V_{base LL}^2}{S_{base 3\phi}}$$



## Y-Δ

3 phase : 2.0 MVA ; 13.8 kV Y / 2.5 kV Δ ;  $\frac{2.0M}{13.8k} - A$  Y /  $\frac{2.0M}{2.5k} - A$  Δ

1 phase : 0.667 MVA ;  $\frac{13.8}{\sqrt{3}} - kV$  ; 2.5 kV ;  $\frac{0.667M}{13.8k} - A$  ;  $\frac{0.667M}{2.5k} - A$


## Y-Y

3 phase : 2.0 MVA ; 13.8 kV Y / 2.5 kV Y ;


1 phase : 0.667 MVA ;  $\frac{13.8}{\sqrt{3}} - kV$  ;  $\frac{2.5}{\sqrt{3}} - kV$  ;



\* Three-Winding Transformers

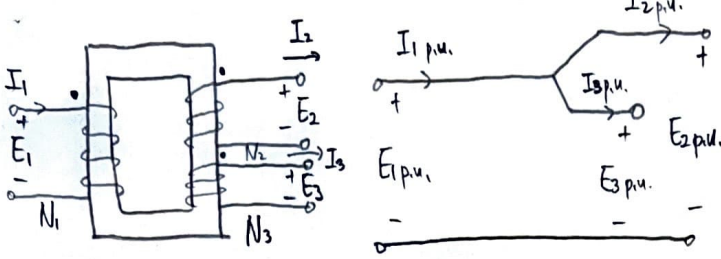


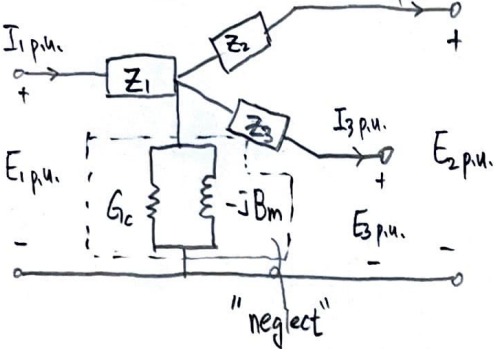$E_1 I_1^* = E_2 I_2^* + E_3 I_3^*$   
 $E_1 p.u. = E_2 p.u. = E_3 p.u.$   
 $N_1 I_1 = N_2 I_2 + N_3 I_3$   
 $E_1 : E_2 : E_3 = N_1 : N_2 : N_3$




$Z_{12} = Z_1 + Z_2$   
 $Z_{13} = Z_1 + Z_3$   
 $Z_{23} = Z_2 + Z_3$   
 $Z_1 = \frac{1}{2}(Z_{12} + Z_{13} - Z_{23})$   
 $Z_2 = \frac{1}{2}(Z_{12} + Z_{23} - Z_{13})$   
 $Z_3 = \frac{1}{2}(Z_{13} + Z_{23} - Z_{12})$

\* Auto-transformer

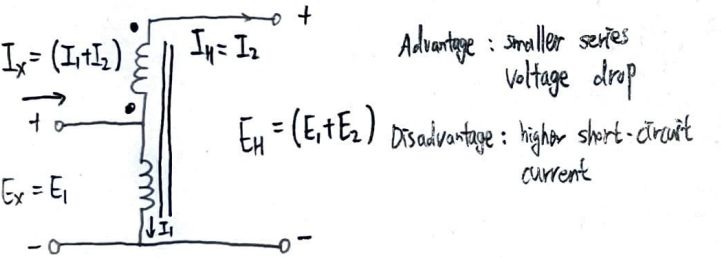

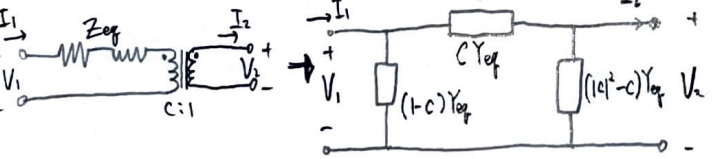\* Transformers with Off-Nominal Turns Ratios



$\begin{bmatrix} I_1 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{eq} & -cY_{eq} \\ -c^*Y_{eq} & 1c^*Y_{eq} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$

\* GMD (Geometric Mean Distance)

$D_{xy} = \sqrt[N]{\prod_{k=1}^N \prod_{m=1}^N D_{km}}$

\* GMR (Geometric Mean Radius)

$D_{xx} = \sqrt[N]{\prod_{k=1}^N \prod_{m=1}^N D_{km}}$


$D_{11} = D_{22} = D_{33} = r_x'$   
 $= e^{-1/4} r_x = 0.7788 r_x$   
 $l_m = 3.284t$

$L = L_x + L_y = (2 \times 10^{-7}) \ln \frac{D_{xy}}{D_{xx}} + (2 \times 10^{-7}) \ln \frac{D_{xy}}{D_{yy}}$


\* Transposition (선차)

$\lambda_a = 2 \times 10^{-7} I_a \ln \frac{\sqrt[3]{D_{11} D_{22} D_{31}}}{D_s} \text{ [Wb-t/m]}$   
 $L_a = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt[3]{D_{11} D_{22} D_{31}}}{D_s} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{D_s} \text{ [H/m per phase]}$



\* Bundled Conductors

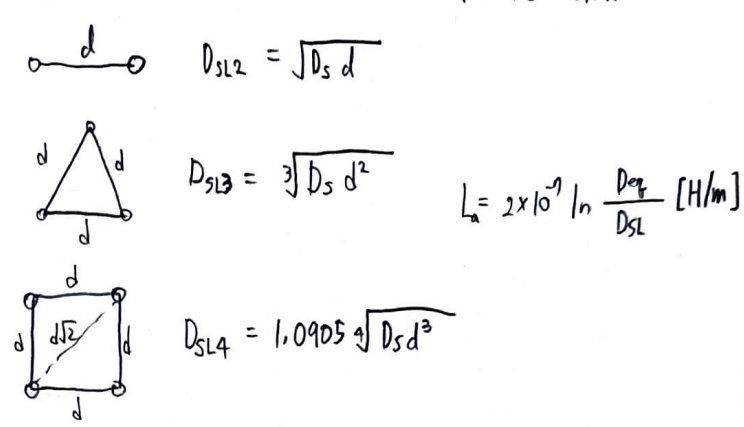

\* Two-Port Network (4단자망)

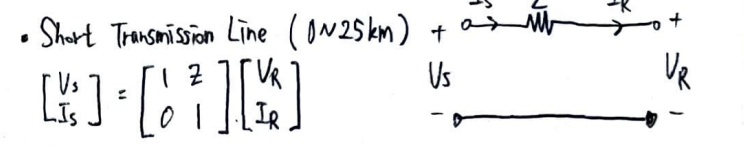

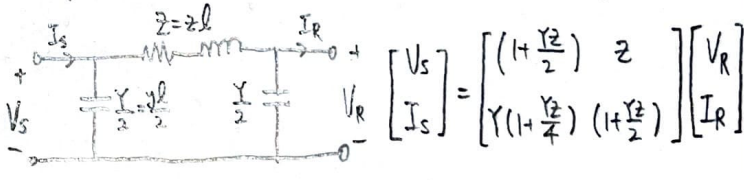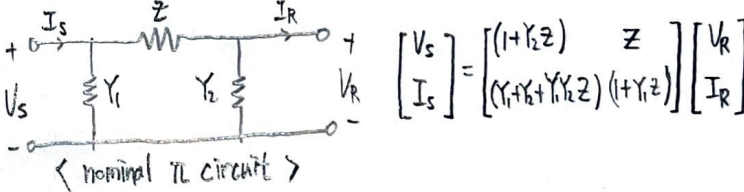\* Medium Transmission Line (25 ~ 250 km)



\* Voltage Regulation (전압조절률)

$\text{percent VR} = \frac{|V_{RNL}| - |V_{RFL}|}{|V_{RFL}|} \times 100$   
 $\frac{\sinh(2x)}{\cosh(2x) + 1}$

\* Hyperbolic Function

$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ,  $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ,  $\tanh(x) = \frac{\cosh(2x) - 1}{\sinh(2x)}$

\* Transmission Line Differential Equations (Uniformly Distributed TR Line)

$\begin{bmatrix} V(l) \\ I(l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma l) & Z_c \sinh(\gamma l) \\ \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l) & \cosh(\gamma l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$   
 $(\gamma = \sqrt{zy}, Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}})$   
 $Z' = Z_c \frac{\sinh(\gamma l)}{\gamma l} = Z_c F_1$   
 $\frac{Y'}{2} = \frac{Y}{2} \left( \frac{\tanh(\gamma l/2)}{\gamma l/2} \right) = \frac{Y}{2} F_2$   
 $\left[ \begin{bmatrix} (1 + \frac{\gamma^2 Z_c^2}{4}) & Z' \\ \gamma (1 + \frac{\gamma^2 Z_c^2}{4}) & (1 + \frac{\gamma^2 Z_c^2}{4}) \end{bmatrix} \right]$   
 $\leftarrow \text{Equivalent } \pi\text{-circuit}$