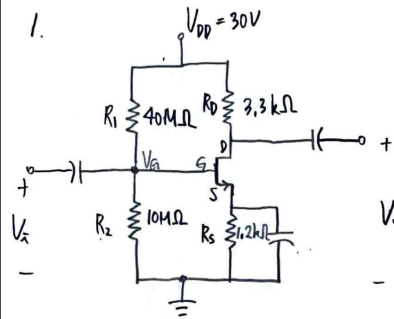


전자회로 2차 과제

과목명	전자회로[A]
학번	23T1022
이름	이학민
제출일	2023.11.27.



$$V_{th} = 3[V], \quad k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.4 \times 10^{-3} [A/V^2]$$

① DC 분석

$$V_G = V_{DD} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 30 \times \frac{10M}{40M + 10M} = 30 \times \frac{1}{5} = 6 [V]$$

$$V_{GS} = V_G - I_S R_S = V_G - I_D R_S = 6 - 1.2 \times 10^3 I_D [V]$$

$$I_D = \frac{k_n}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 \quad \text{오직 부터,} \quad I_D = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{2} (6 - 1.2 \times 10^3 I_D - 3)^2$$

$$5000 I_D = (3 - 1.2 \times 10^3 I_D)^2$$

$$5000 I_D = 9 - 7200 I_D + 1440000 I_D^2$$

$$0 = 1440000 I_D^2 - 12200 I_D + 9$$

$$I_D = 0.007656 \text{ or } 0.0008164, \quad \therefore I_D = 0.8164 [mA]$$

$$V_{GS} = 6 - 1.2 \times 10^3 I_D = 6 - 1.2 \times 10^3 \times 0.8164 \times 10^{-3} = 5.0203 [V]$$

② 신호 분석


$$g_m = k_n (V_{GS} - V_{th}) = 0.4 \times 10^{-3} (5.0203 - 3) = 0.0008081 = 0.8081 [mS]$$

$$(1) A_v = -g_m R_D = -0.8081 \times 10^{-3} \times 3.3 \times 10^3 = -2.6667$$

$$(2) Z_i = R_1 \parallel R_2 = \frac{40M \times 10M}{40M + 10M} = \frac{400}{50} M = 8 [M\Omega]$$

$$(3) Z_o = R_D = 3.3 [k\Omega]$$

2.

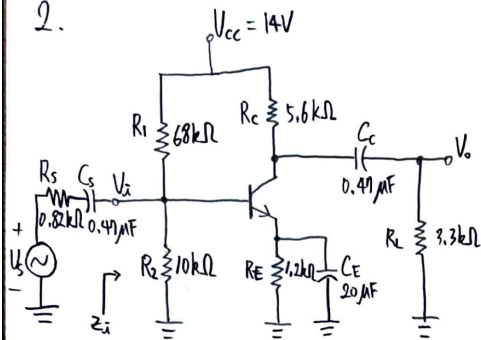

$$\begin{aligned} C_{W1} &= 5 \text{ [pF]} & C_{bc} &= 12 \text{ [pF]} \\ C_{W0} &= 8 \text{ [pF]} & C_{be} &= 40 \text{ [pF]} \\ & & C_{ce} &= 8 \text{ [pF]} \end{aligned} \quad \beta = 120$$

(1) DC 분석

$$\begin{aligned} V_{BB} &= V_{cc} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 14 \times \frac{10k}{68k + 10k} = 1.7949 \text{ [V]} \\ R_B &= R_1 \parallel R_2 = \frac{68k \times 10k}{68k + 10k} = 8.7179 \text{ [k}\Omega\text{]} \end{aligned}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} = \frac{1.7949 - 0.7}{8.7179k + 121 \times 1.2k} = 7.1135 \times 10^{-6} = 0.0071 \text{ [mA]}$$

$$I_C = \beta I_B = 120 \times 0.0071 \text{ mA} = 0.852 \text{ [mA]}, \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.852 \text{ mA}}{26 \text{ mV}} = 0.0328 \text{ [S]}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{120}{0.0328} = 3,658.5 \text{ [k}\Omega\text{]}, \quad A_{VL} = -g_m (R_C \parallel R_L) = -68.1061$$

(2) 저주파 분석

$$\begin{aligned} f_{LS} &= \frac{1}{2\pi (R_S + R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi}) C_S} \\ &= \frac{1}{2\pi (0.82k + 68k \parallel 10k \parallel 3,658.5k) \times 0.4\mu\text{F}} \\ &= \frac{1}{2\pi (0.82k + 2,577.0k) \times 0.4\mu\text{F}} \\ &= 99,684.3 \text{ [Hz]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{LC} &= \frac{1}{2\pi (R_C + R_L) C_C} = \frac{1}{2\pi (5.6k + 3.3k) \times 0.4\mu\text{F}} \\ &= 38,048.0 \text{ [Hz]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{LE} &= \frac{1}{2\pi \left\{ R_E \parallel \left(\frac{R_S \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1} + \frac{1}{g_m} \right) \right\} C_E} \\ &= \frac{1}{2\pi \left\{ 1.2k \parallel \left(\frac{0.82k \parallel 68k \parallel 10k}{121} + \frac{1}{0.0328} \right) \right\} \times 20\mu\text{F}} \\ &= \frac{1}{2\pi \left\{ 1.2k \parallel (6.1942 + 30.4878) \right\} \times 20\mu\text{F}} \\ &= 223,569.9 \text{ [Hz]} \end{aligned}$$

$$\text{Max}(f_{LS}, f_{LC}, f_{LE}) = 223,569.9 \text{ [Hz]} \leftarrow \text{하위 차단주파수}$$

(3) 고주파 분석

$$\begin{aligned} [입력단] \quad R_{Hi} &= R_S \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi} = 0.82k \parallel 68k \parallel 10k \parallel 3,658.5k \\ &= 0.8102k \parallel 10k \parallel 3,658.5k = 0.7495k \parallel 3,658.5k = 0.6221 \text{ [k}\Omega\text{]} \\ C_{Hi} &= C_{W1} + C_{\pi} + (1 - A_{VL}) C_{\mu} = 5p + 40p + (1 + 68.1061) \times 12p \\ &= 874.2732 \text{ [pF]} \end{aligned}$$

$$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi R_{Hi} C_{Hi}} = 292.6259 \text{ [kHz]}$$

$$[출력단] \quad R_{Ho} = R_C \parallel R_L = 5.6k \parallel 3.3k = 2.0164 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

$$\begin{aligned} C_{Ho} &= C_{W0} + C_{cs} + \left(1 - \frac{1}{A_{VL}}\right) C_{bc} = 8p + 8p + \left(1 + \frac{1}{68.1061}\right) \times 12p \\ &= 28.1762 \text{ [pF]} \end{aligned}$$

$$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi R_{Ho} C_{Ho}} = 2.7204 \text{ [MHz]}$$

[β의 영향]

$$\begin{aligned} f_{\beta} &= \frac{1}{2\pi r_{\pi} (C_{\pi} + C_{\mu})} = \frac{1}{2\pi \times 3,658.5k \times (40p + 12p)} \\ &= 836.5920 \text{ [kHz]} \end{aligned}$$

$$\text{Min}(f_{Hi}, f_{Ho}, f_{\beta}) = 292.6259 \text{ [kHz]}$$

↑
상위 차단주파수